



$$V_{0\text{source}} \neq V_{0R} + V_{0C} + V_{0L}$$

On va voir que :

$$V_{\text{source}} = V_{0\text{source}} \sin(\omega t + \varphi)$$

φ : déphasage