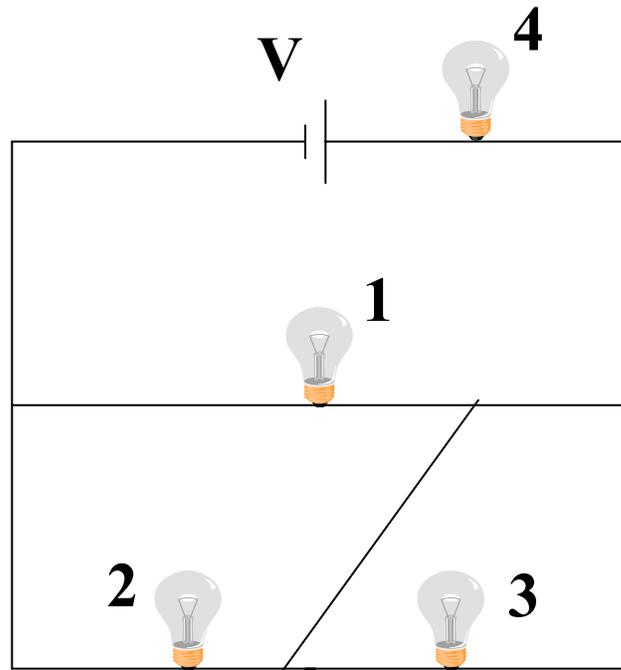


- comparer les intensités lumineuses des différentes lampes
- comparer les intensités lumineuses des différentes lampes entre elles **ET** avec la situation précédente, si on dévisse 3
- comparer les intensités lumineuses des différentes lampes entre elles **ET** avec la première situation, si on dévisse 1 (3 étant vissée).



-même chose, si on ajoute le fil de résistance nulle à la 1ère situation.