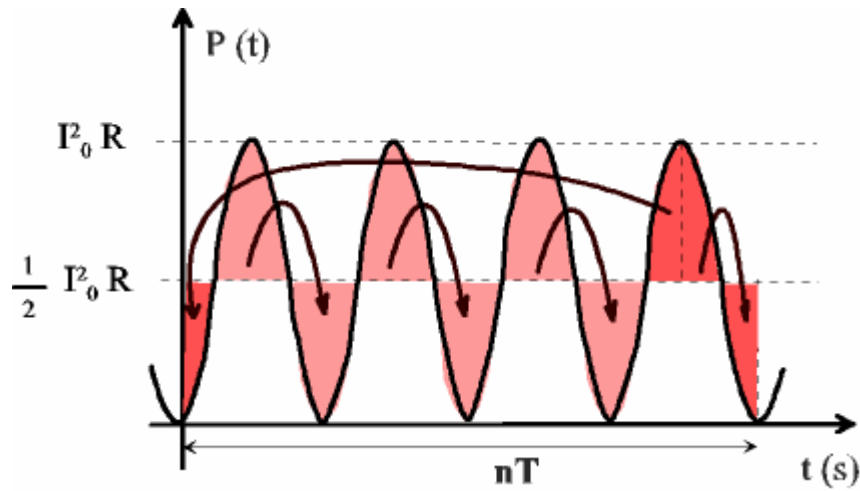



## La puissance dissipée dans R, L, C, en courant AC:

### Dans une résistance :




$$P(t) \geq 0$$
$$\langle p \rangle = i_0 v_0 / 2$$
$$= i_{\text{eff}} v_{\text{eff}}$$

### Dans un condensateur :

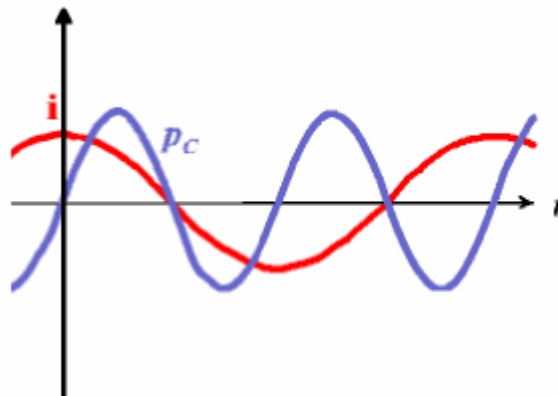

$$\langle p \rangle = 0$$

### Dans un inducteur :

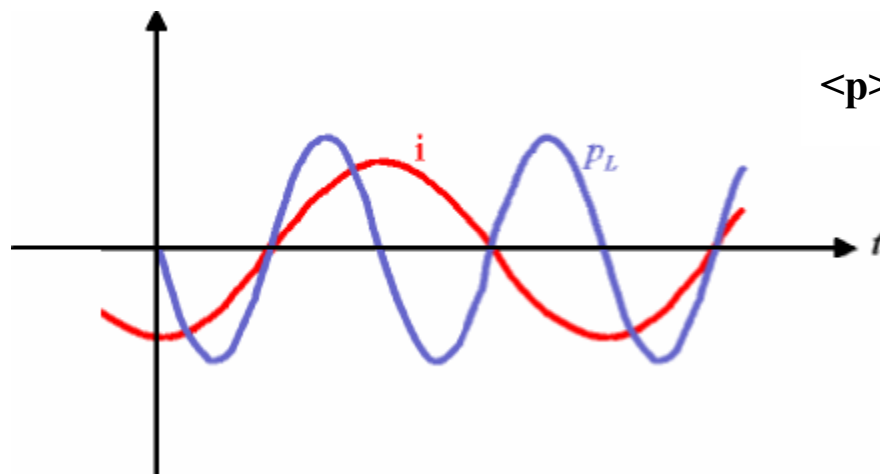

$$\langle p \rangle = 0$$